

## ECE 3 HW 2

Lawrence Liu

April 6, 2022

From KCL we have that at node V6

$$\frac{6 - B}{3} + \frac{6 - A}{5} = 1.7111$$

Likewise at node A

$$I_R + \frac{A - B}{14} = \frac{6 - A}{5}$$

And at node B

$$\frac{A - B}{14} + \frac{6 - B}{3} = \frac{B}{2}$$

Solving these system of equation we get

$$A = 3.323V$$

$$B = 2.4729V$$

$$I_R = 0.4747$$

Therefore we have

$$R = \frac{A}{I_R} = \boxed{7\Omega}$$